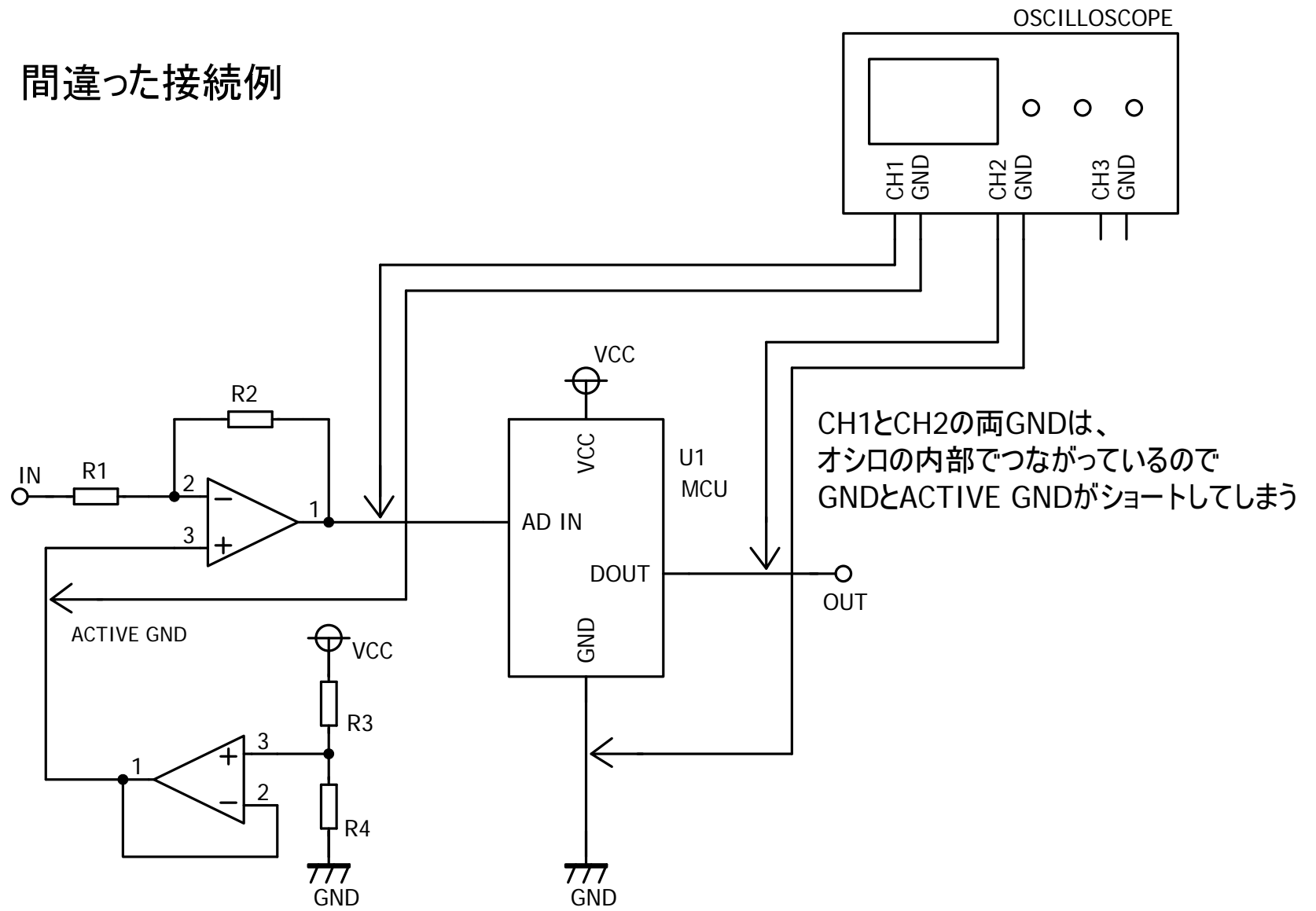


間違った接続例



CH1とCH2の両GNDは、
オシロの内部でつながっているため
GNDとACTIVE GNDがショートしてしまう